Prof. Israel Gomes (SILVA, I.G.)

MICROPROCESSADORES (TEORIA E PRÁTICA)

Edição Julho/2024

Explicação do Código DAC (fake)

1. Configuração dos LEDs:

- O código configura três pinos para LEDs: **vermelho**, **verde** e **amarelo**.
- Dependendo da faixa de temperatura:
 - **0 a 26°C**: O LED verde acende.
 - **26,1 a 30°C**: O LED amarelo acende.
 - Acima de 30°C: O LED vermelho acende.

2. Funções digitalWrite():

 Cada LED é controlado pela função digitalWrite(), que liga ou desliga os LEDs conforme a temperatura lida.

Resultados Esperados:

- À medida que você ajusta o potenciômetro (ou altera a entrada do sensor de temperatura), a cor do LED correspondente deve mudar de acordo com as faixas de temperatura definidas:
 - **0 a 26°C**: Verde
 - 26,1 a 30°C: Amarelo
 - Acima de 30°C: Vermelho

Razões para Usar Resistores Individuais

1. Limitação de Corrente:

 Cada LED tem uma corrente nominal que n\u00e3o deve ser excedida (geralmente em torno de 20 mA para LEDs comuns). O resistor limita a corrente que passa por cada LED, evitando que ele queime.

2. Variação de Tensão e Corrente:

 Quando você conecta LEDs em paralelo com um único resistor, a corrente não se divide igualmente entre os LEDs, o que pode resultar em um LED recebendo mais corrente do que o outro, levando a queimar um deles ou a uma intensidade desigual.

3. Confiabilidade:

• Usar resistores separados para cada LED garante que se um LED falhar (por exemplo, se ele se queimar), os outros LEDs continuarão funcionando corretamente.

Conexão dos LEDs com Resistores

- Para cada LED, você deve conectar:
 - **Ânodo** (perna longa) do LED ao pino de controle do ESP32.
 - Catodo (perna curta) do LED ao resistor (220 ohms).
 - O outro terminal do resistor ao **GND**.

Montagem do Circuito no Wokwi:

1. LED Verde:

- Conecte o ânodo ao GPIO 25.
- Conecte o catodo ao resistor de 220Ω .
- Conecte o outro terminal do resistor ao **GND**.

2. **LED Amarelo**:

- Conecte o ânodo ao GPIO 26.
- Conecte o catodo ao resistor de 220Ω.
- Conecte o outro terminal do resistor ao GND.

3. **LED Vermelho**:

- Conecte o ânodo ao GPIO 27.
- Conecte o catodo ao resistor de 220Ω .
- Conecte o outro terminal do resistor ao **GND**.

Prof. Israel Gomes (SILVA, I.G.)

No exemplo que estamos utilizando, os pinos 25, 26, e 27 não estão sendo usados como saídas DAC, mas sim como saídas digitais para controlar LEDs. Esses pinos estão configurados para fornecer sinais digitais (HIGH ou LOW) usando a função digitalWrite() para ligar ou desligar os LEDs, e não estão realizando uma conversão digital-analógica (DAC).

Diferença entre Saída Digital e Saída DAC

1. Saída Digital:

- A saída digital só tem dois estados: HIGH (3.3V ou 5V, dependendo do sistema) ou LOW (0V).
- Estamos usando digitalWrite() para controlar os LEDs, ou seja, ligando-os (HIGH) ou desligando-os (LOW).

2. Saída DAC:

- A saída DAC (Conversor Digital-Analógico) converte um valor digital em um sinal analógico, que pode variar dentro de uma faixa contínua de valores (por exemplo, 0V a 3.3V).
- O ESP32 possui dois pinos que podem funcionar como DAC: **GPIO 25** e **GPIO 26**.
- Para usar a funcionalidade DAC, você utilizaria funções como dacWrite() para gerar um sinal analógico nesses pinos.

Pinos DAC no ESP32

O ESP32 tem apenas **dois pinos** que podem ser usados como DAC:

- 1. **GPIO 25 (DAC1)**
- 2. GPIO 26 (DAC2)

Esses pinos podem ser usados para gerar sinais analógicos diretamente.

Se Quiser Usar GPIO 25 e 26 como Saída DAC

Se você quiser usar os pinos **25** e **26** como saídas DAC para gerar sinais analógicos em vez de sinais digitais, pode fazer algo como o seguinte:

```
int dacValue = map(temperature, 0, 100, 0, 255); // Mapeia a temperatura para 0-255
dacWrite(25, dacValue); // Saída DAC no GPIO 25
```

Cursos Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, IoT Microprocessadores

Prof. Israel Gomes (SILVA, I.G.)

Bibliografia:

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html

https://randomnerdtutorials.com/ http://www.practical-arduino.com/